Pulsador luz y timbre


Objetivo

Al tocar el pulsador, además de encenderse el RGB tiene que sonar una musiquilla ¿te suena la melodía?

https://www.youtube.com/embed/52YHse6TsOg


Esquema

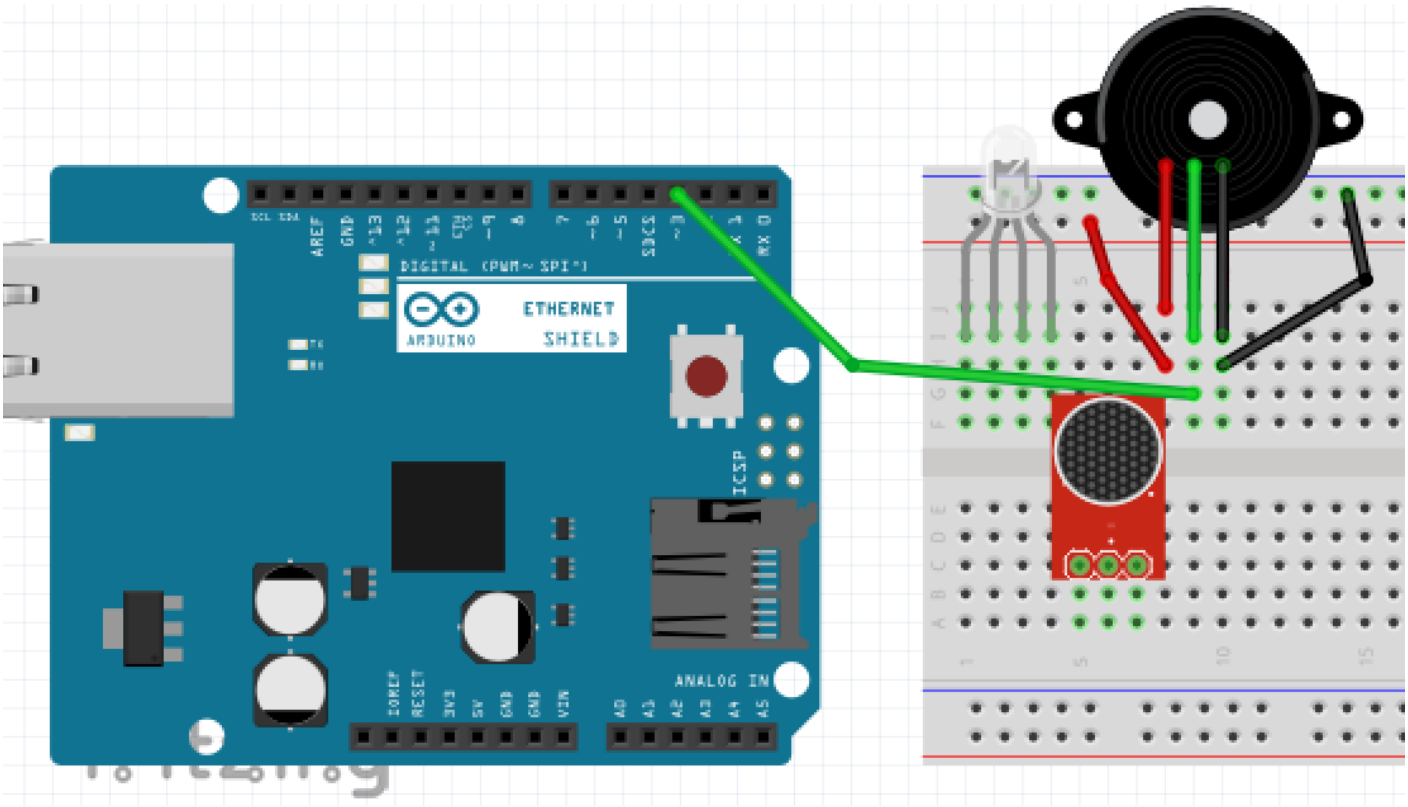Añadimos el módulo zumbador, sin quitar los anteriores elementos ni cables, conectando el pin I/O **a D3**, y los correspondientes pines de Vcc y GND del módulo zumbador al +5V y GND del Protoboard.



Programa

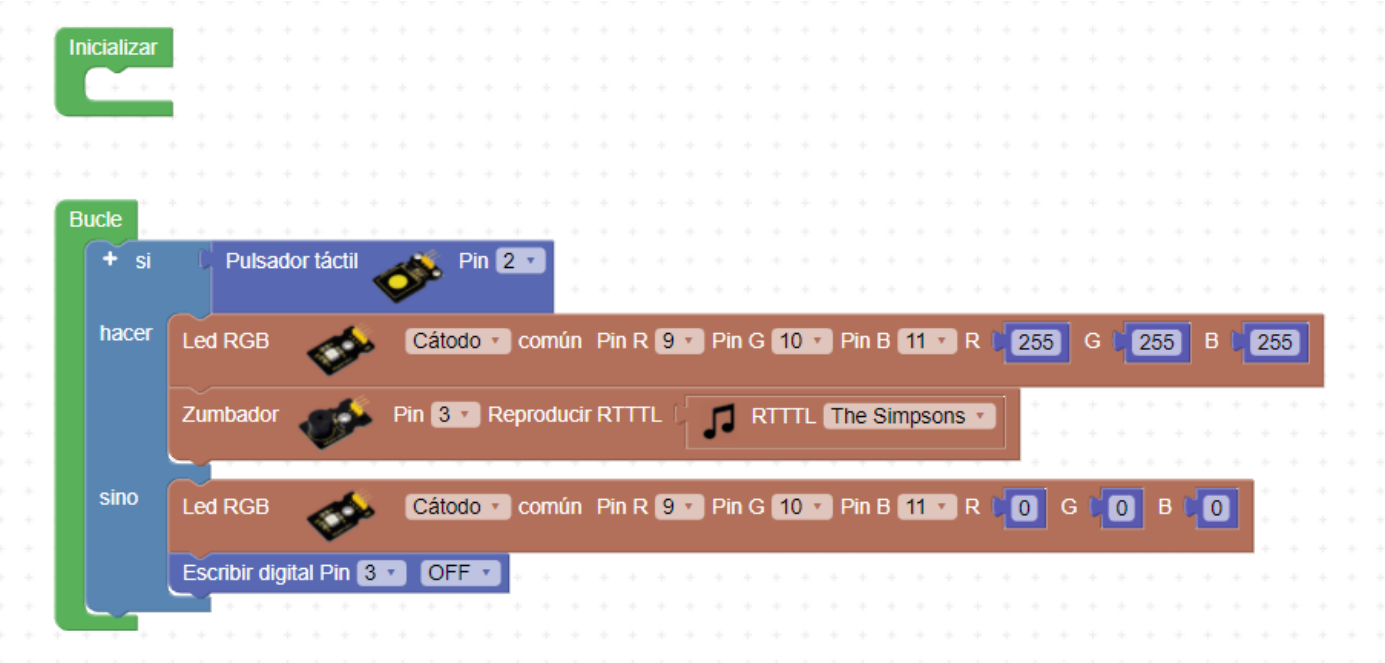El esquema del programa está en http://www.arduinoblocks.com/web/project/766866



Revision #6
Created 2022-03-31 16:51:18 CEST by Javier Quintana
Updated 2022-04-20 12:12:08 CEST by Javier Quintana

Copyright 2026