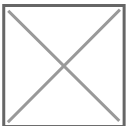


LED RGB

Es un led que nos permite los 3 colores o mezclas a través de su 3 pines RGB



No obstante si no te gusta tenerlo todo en un sólo led y quieres visualizar los colores por separado, te damos la opción de usar el semáforo




Conexión

- (-) en GND
- R Rojo en el pin 13
- G Verde en el pin 12
- B Azul en el pin 11

“ **tip** Nota, puede ser otros pines digitales, pero estos que están seguidos nos permite una rápida conexión: Truco: conectarlo directamente, el 4º empezando por la derecha de este lado con el - del RGB:



Programa

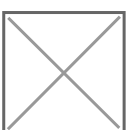

Experimenta

Experimenta con diversos valores de alto o bajo ¿qué colores salen?

Revision #1

Created 2022-02-01 12:22:18 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-02-01 12:22:18 CET by Equipo CATEDU