

Timbre

Proponemos que cuando se pulse el pulsador, se enciendan las luces y toque un tono

<https://www.youtube.com/embed/tDT2SgXXE5A>

El pulsador con la resistencia pull-down al pin A0 y las luces como en los ejercicios anteriores del 2 al 11, el altavoz en el pin 13:

embedded-image-8uamhbl6.png

Solución

Después de poner pin digital alto o bajo, se puede añadir un pequeño retraso para hacer más lento el efecto de encender consecutivamente los leds.

embedded-image-3yszs4sb.png

Revision #3

Created 2022-02-01 12:32:09 CET by Equipo CATEDU

Updated 2023-12-06 10:34:33 CET by Javier Quintana