
Timbre

Proponemos que cuando se pulse el pulsador, se enciendan las luces y toque un tono

https://www.youtube.com/embed/tDT2SgXXE5A

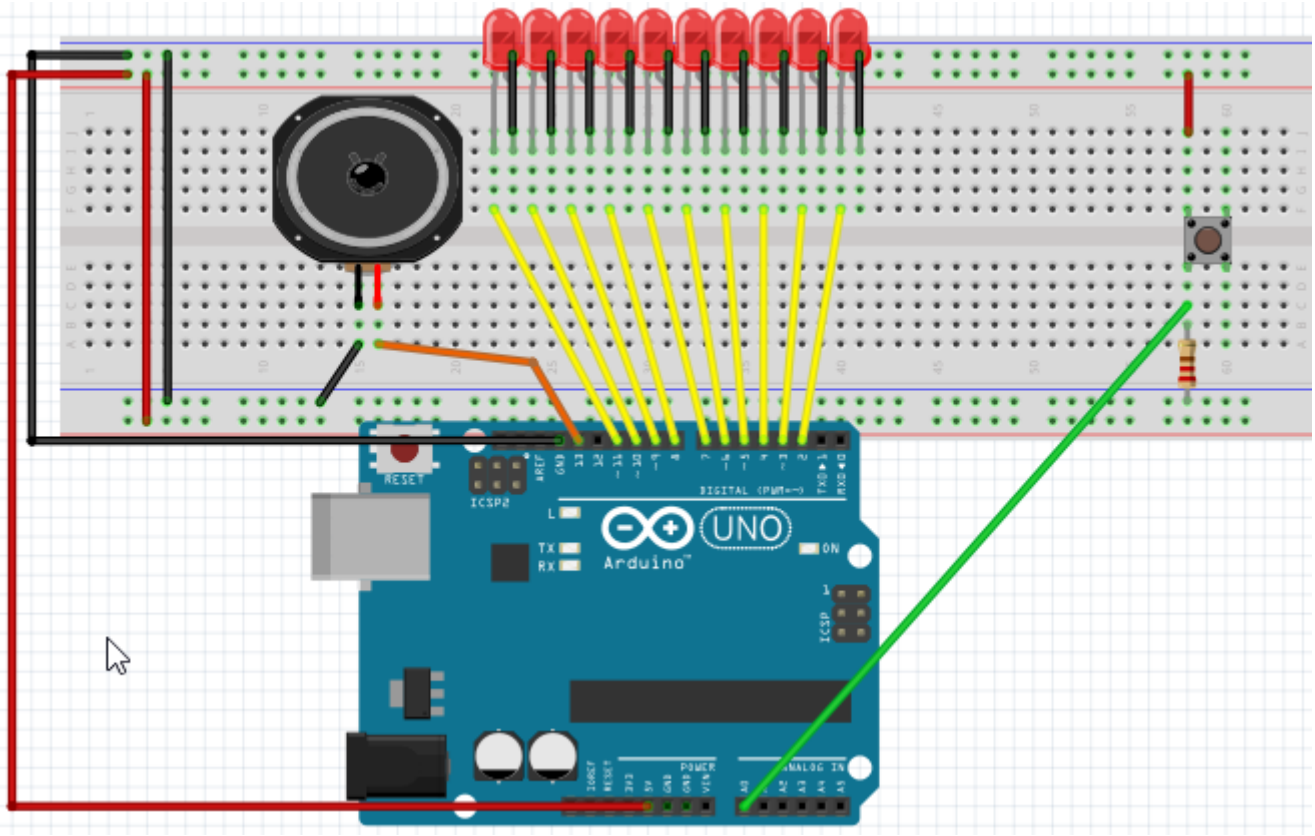
El pulsador con la resistencia pull-down al pin A0 y las luces como en los ejercicios anteriores del 2 al 11, el altavoz en el pin 13:



Solución

Después de poner pin digital alto o bajo, se puede añadir un pequeño retraso para hacer más lento el efecto de encender consecutivamente los leds.

Copyright 2026

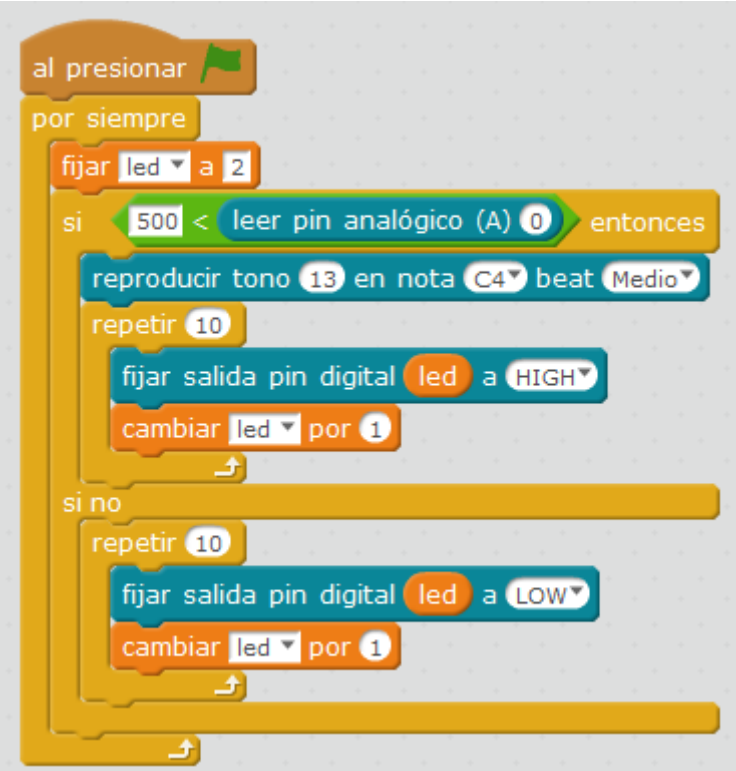

Revision #3
Created 2022-02-01 12:32:09 CET by Equipo CATEDU
Updated 2023-12-06 10:34:33 CET by Javier Quintana

Copyright 2026